

1. Introducere

Sunt discutate subiectele urmatoare:

- (i) **mecanismele de cuplare si problemele asociate cuplajelor** : cuplaje datorita conductiei (e.g. datorate surselor de putere), cuplaje capacitive si inductive ;
- (ii) **arhitecturi si configuratii** : utilizarea suprafetelor plane legate la pamint, ecranari (blindaje) locale, decuplarea surselor de putere, semnale terminale ;
- (iii) **IEM si circuitele digitale (numerice)** : familii de circuite logice (TTL / NMOS / CMOS / si ECL) si caracteristicile acestora, sursele problemelor si susceptibilitati, "corectii" : semnale terminale, limitele de zgomot, impedante de circuit si de traseu, cresterea intervalului de timp, si configuratii de interconectare ;
- (iv) **IEM si circuitele analogice** : surse de IEM, susceptibilitati, proiectare pentru eliminarea problemelor, efectul impedantei de circuit, utilizarea suprafetelor plane legate la pamint, blindaje (ecranari legate la pamint), trasee ecranate si imbunatatirea conexiunilor pe placa imprimata .

2. Mecanisme de Cuplaj


Propagarea Interferentei

prin Conductie	prin Radiatie	
Impedanta obisnuita (comuna)	Frecvente joase $d \ll l/(2p)$ $d \gg \frac{l}{2p}$	Cimp Electric Cimp Magnetic
Linia de Transmisie	Frecvente inalte $d > l/(2p)$ $d \geq \frac{l}{2p}$	Unda Electro-Magnetica

Mecanismele de Cuplaj

 2.1. Cuplajul prin Impedanta Comuna


$$V_3 = Z_{G3} i_3 = Z_{G3} (i_1 + i_L + i_{AMP})$$




$$V_3 = i_3 Z_{G3} = (i_1 + i_L + i_{AMP}) Z_{G3}$$

Principiul Cuplarii prin intermediul Impedantei comune

 
2.1.1. Optimizarea Aranjarii Conexiunilor (Cailor de Conductie)




Configuratie de circuit inadecvata

 

 
Circuitul echivalent pentru Configuratie de circuit inadecvata



 
Curentul de sarcina si tensiunea de zgomot pe parcursul comutarii (comutatiei)




Configuratie de circuit imbunatatita

 

 Circuitul echivalent pentru Configuratie de circuit imbunatatita




Poor layout

 


Improved layout

 Conectarea corecta si incorecta a sursei de putere pentru intreaga placa imprimata



 Efectul conectarii semnalelor si Grila de alimentare reduce domeniile buclelor de semnal
2.1.2. Conexiuni pentru surse de putere de joasa impedanta separate




Dielectric 
Metal 

Tipuri de Conectoare pentru sursa de putere



2.1.3. Suprafete pentru surse de putere

2.1.4. Conexiuni in stea

 


Reducerea cuplajului prin intermediul impedantei comune utilizind conexiunile in stea cu pamintare a surselor de putere

2.1.5. Surse de putere separate

  

Mod de conectare gresit

 Mod de conectare corect dar nu foarte bun




Mod de conectare optim

Utilizarea surselor de putere separate pentru a minimiza cuplajul dintre circuite


2.1.6. Concluzii

 2.2. Cuplaj capacitiv


Tehnici de Proiectare CIEM. CIEM pe o Placa de Circuit Imprimat (Printed Circuit Board) : Introducere .Mecanisme de Cuplaj .



 Cuplajul capacitiv dintre conductoare aflate foarte aproape



 
Circuitul echivalent pentru conductoare cuplate capacitiv considerind o victima cu sarcina rezistiva




Raspunsul in frecventa pentru conductoarele cuplate capacitiv cu sarcina (impedanta de sarcina) rezistiva

$$\begin{aligned} (1) \quad I_V &= C_C \frac{dV_{SV}}{dt} \\ (2) \quad V_V &= Z_V I_V \\ V_V &= Z_V \cdot I_V \\ (3) \quad \frac{V_V}{V_S} &= \frac{j\omega C_C Z_V}{1 + j\omega C_C Z_V} \end{aligned}$$

 
2.2.1. Ecranarea pe o placa imprimata de circuit (PIC sau PCB)



 
Un ecran reduce cimpul electric, datorat sursei, asupra victimei



 
Circuitul echivalent pentru conductoare cuplate cu ecranare



 Cuplajul pentru circuite ecranate in comparatie cu circuite neecranate




 - Utilizarea unui traseu ecranat
 - Utilizarea unui plan legat la masa
 - Utilizarea unui traseu ecranat si a unui plan legat la pamint pentru protectie
- 2.2.2. Ecranarea




Layout of circuit using guard conductors

 Aranjarea elementelor de circuit folosind conductoare de garda



 Equivalent circuit with guard conductor in use
Circuitul echivalent cu conductorul de garda in uz





Equivalent circuit with grounded shield conductor instead of guard
Circuitul echivalent cu conductor ecranat si conectat la masa in loc de ecran
Utilizarea unui conductor de garda pentru reducerea cuplajului capacitiv

2.3. Cuplajul Inductiv


(4)

$$E_V = M \frac{dI_S}{dt}$$

  

Circuite cuplate inductiv

 
Circuitul echivalent pentru Circuite cuplate inductiv




Raspunsul in frecventa a cuplajului dintre bucle adiacente

 (5)

$$\frac{V_V}{I_S} = \frac{j\omega M_{VS}}{1 + \frac{j\omega L_V}{Z_V}}$$



Sectione prin axa X-X'

 


Suprafata buclei fara plan




Suprafata buclei cu plan

 O suprafata plana legata la masa reduce suprafata buclei efective pentru frecvente inalte




 Un traseu ecran conductor dintre circuite cuplate magnetic




Circuit echivalent a unui ecran conductor dintre circuite cuplate magnetic

 2.4. Cuplaj Combinat Capacitiv si Inductiv



 Circuit echivalent pentru cuplaj combinat inductiv si capacitiv



Circuit echivalent simplificat pentru cuplaj combinat