

.Mecanisme de Cuplaj .

## 6. Compatibilitate Electro-Magnetica (CEM) pe un Circuit Placa Imprimata (CPI)

### 6.1. Cuplaje intre Traseele de pe un CPI



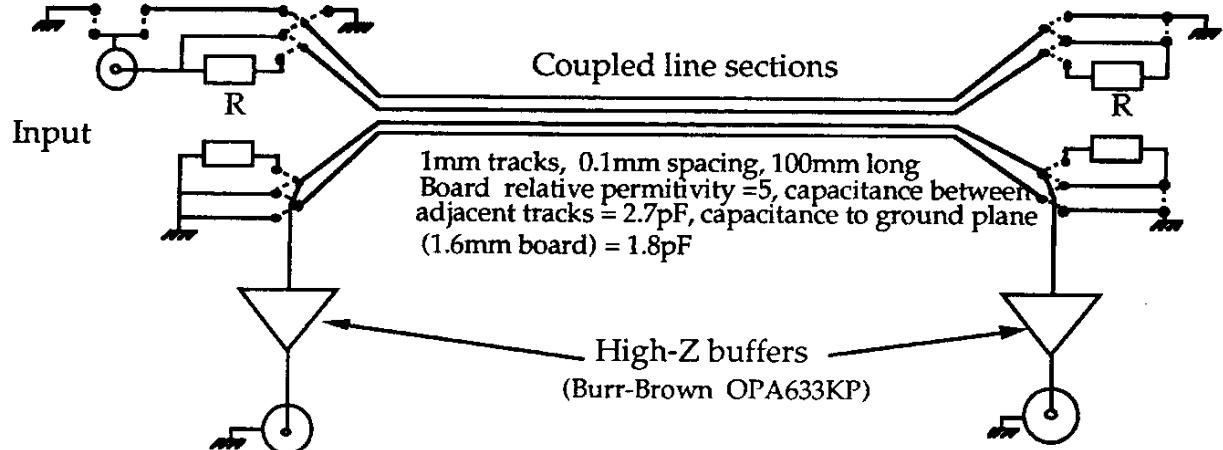


Figura 4.2.21. Diagrama de circuit pentru placa demonstrativa a cuplajului traseelor

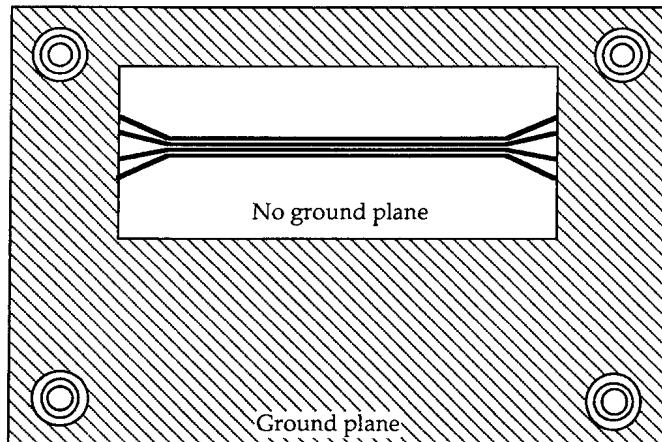


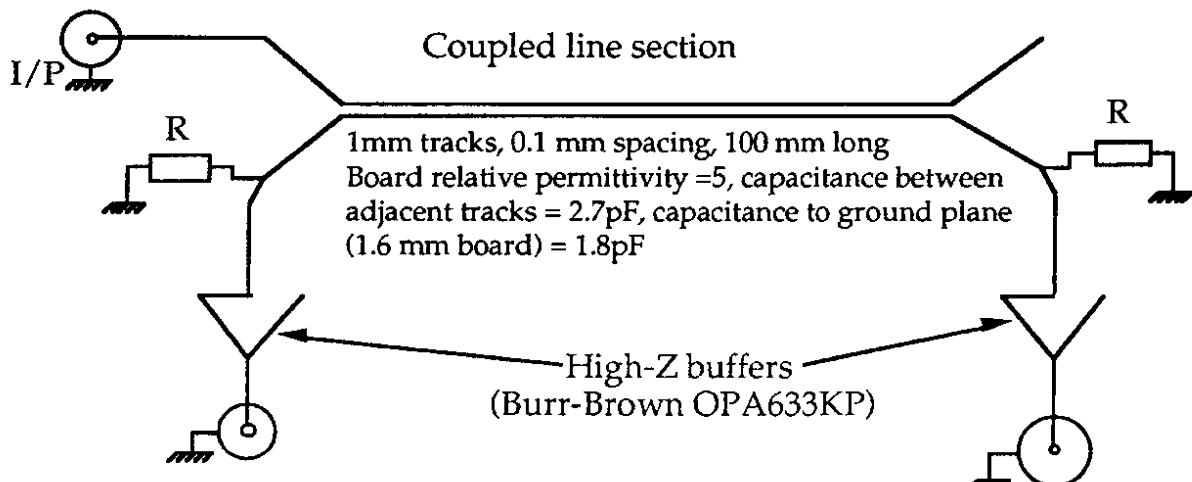Conexiunile placii demonstrative a cuplajelor traseelor pe un PIC (PCB)




Cuplajul capacitive dintr-trasee

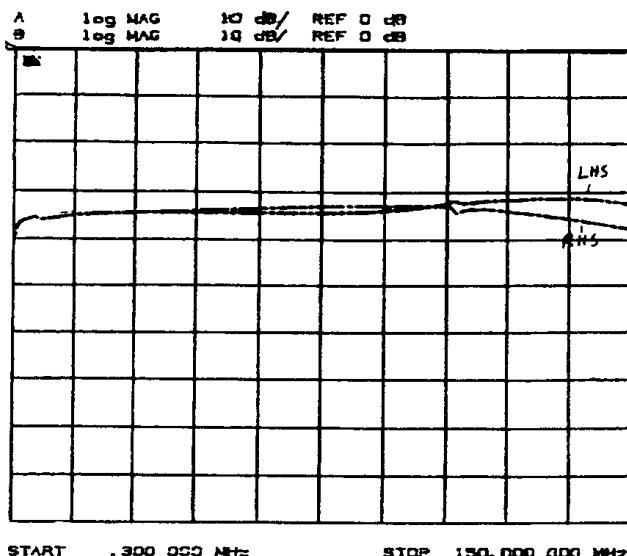**Tehnici de Proiectare CIEM . CIEM pe o Placa de Circuit Imprimat (Printed Circuit Board - PCB) : Introducere**  
**.Mecanisme de Cuplaj .**



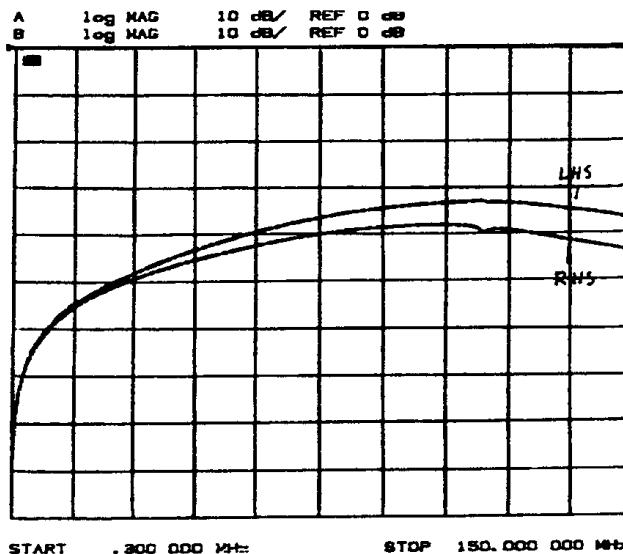
**Raspunsul in frecventa a cuplajului capacativ - conductorul victima nu are rezistenta de sarcina**




**Raspunsul in frecventa a cuplajului capacativ - fiecare conductor victimă termină la bornele un rezistor de sarcină de 50W**

**are la bornele**

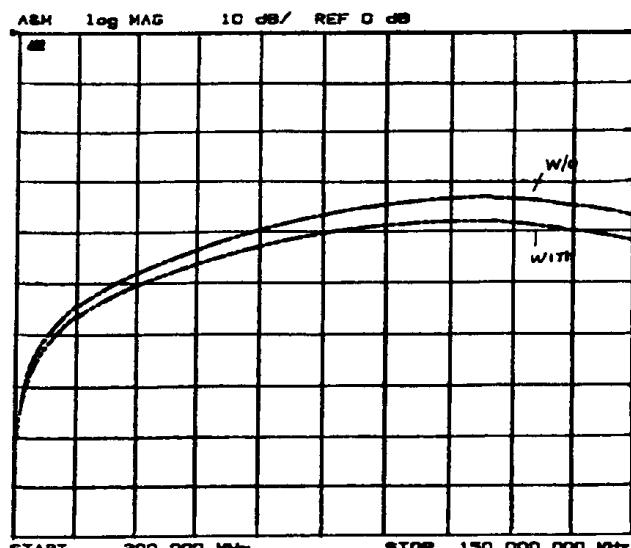
**Tehnici de Proiectare CIEM . CIEM pe o Placa de Circuit Imprimat (Printed Circuit Board - PCB) : Introducere . Mecanisme de Cuplaj .**



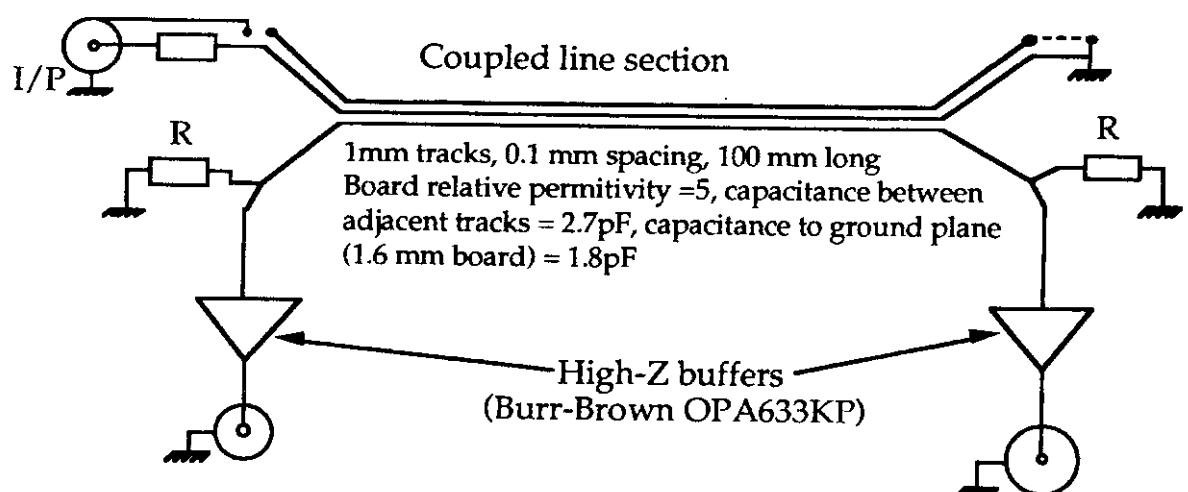Raspunsul la frecventa a cuplajului capacativ - cu si fara plan inpamintat




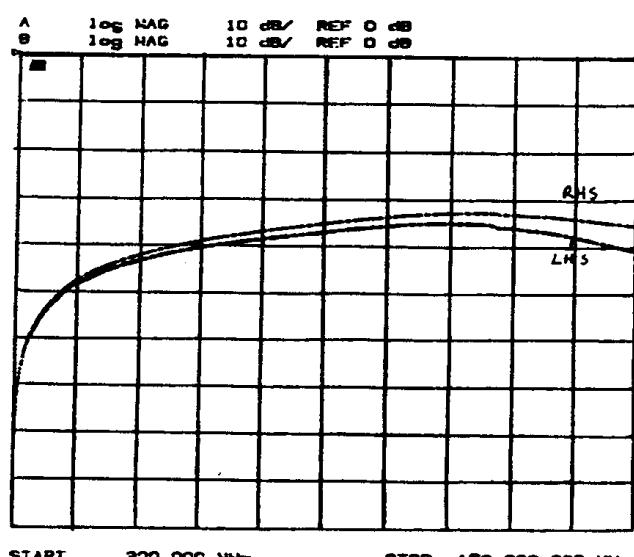PIC configurat numai pentru Cuplaj Inductiv




Raspunsul in Frecventa pentru Cuplajul Inductiv --sarcina rezistiva este de 50 W la fiecare terminal final al victimei

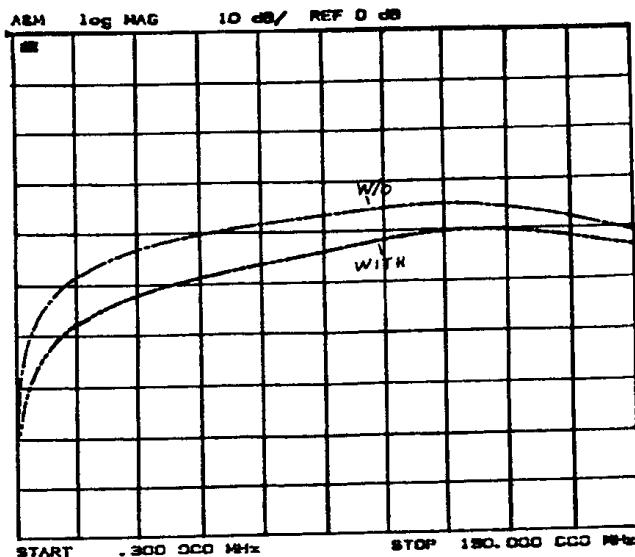
**Tehnici de Proiectare CIEM . CIEM pe o Placa de Circuit Imprimat (Printed Circuit Board - PCB) : Introducere .Mecanisme de Cuplaj .**



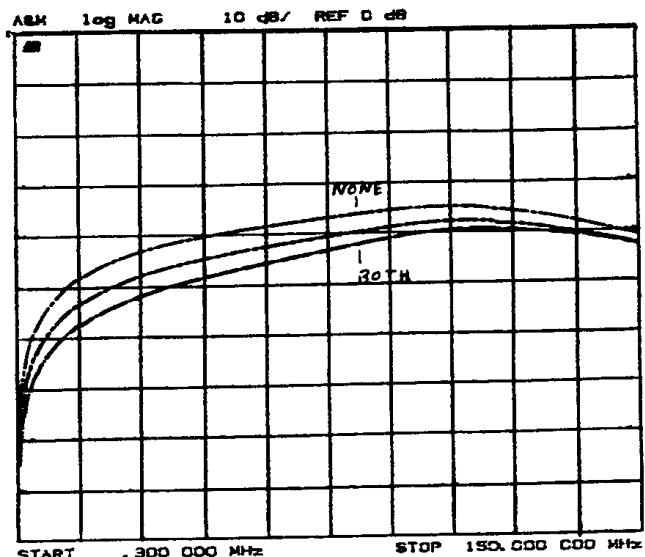
Raspunsul in Frecventa pentru Cuplajul Inductiv -- cu si fara plan conductor legat la pamant



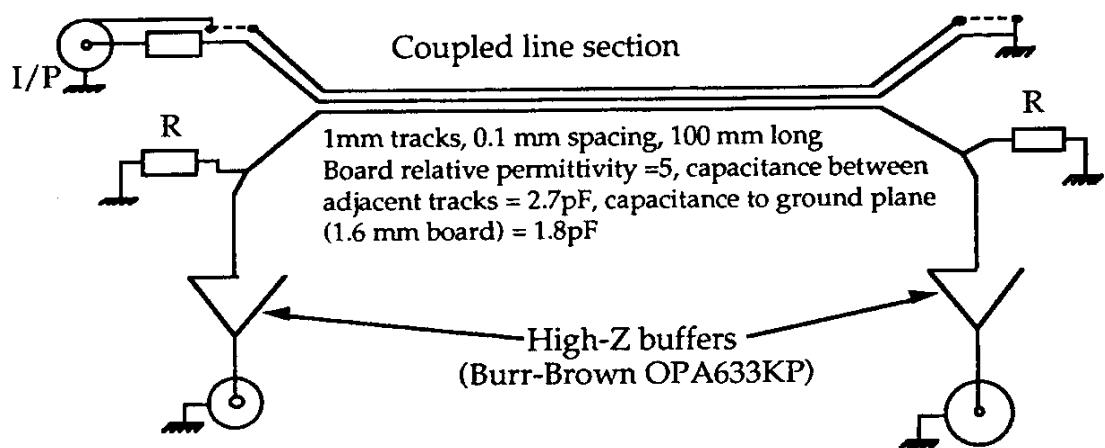
Raspunsul in Frecventa pentru Cuplajul Inductiv -- fara , cu una , si cu ambele cai de intoarcere conectate



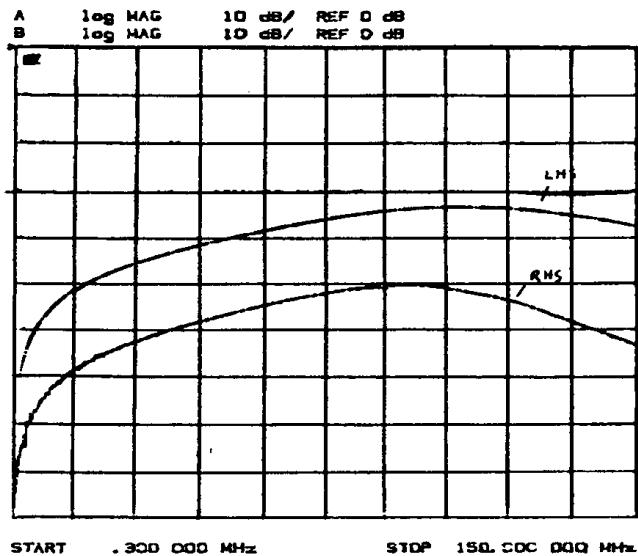**PIC pentru demonstratie configurat pentru Cuplaj combinat : Inductiv si Capacitiv**



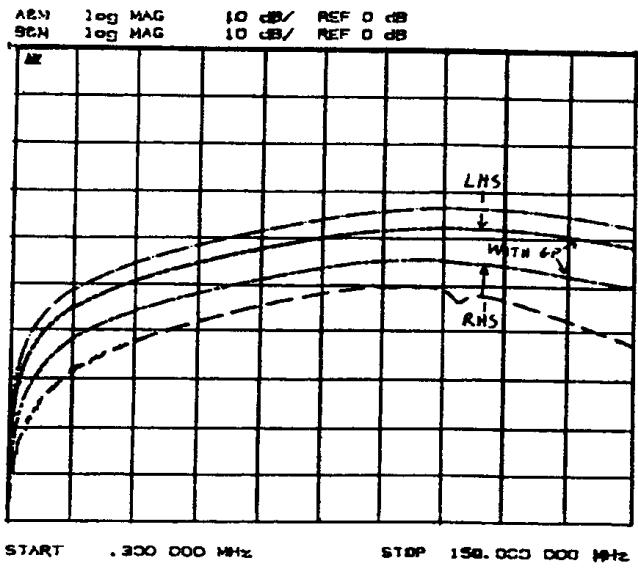Raspunsul in functie de frecventa pentru Cuplajul Combinat




Raspunsul in functie de frecventa pentru Cuplajul Combinat cu si fara plan conductor legat la pamant



**6.2. Amplificatorul de Banda Larga (reactie nedorita sau feedback nedorit)**

# Tehnici de Proiectare CIEM . CIEM pe o Placa de Circuit Imprimat (Printed Circuit Board - PCB) : Introducere


## Mecanisme de Cuplaj .

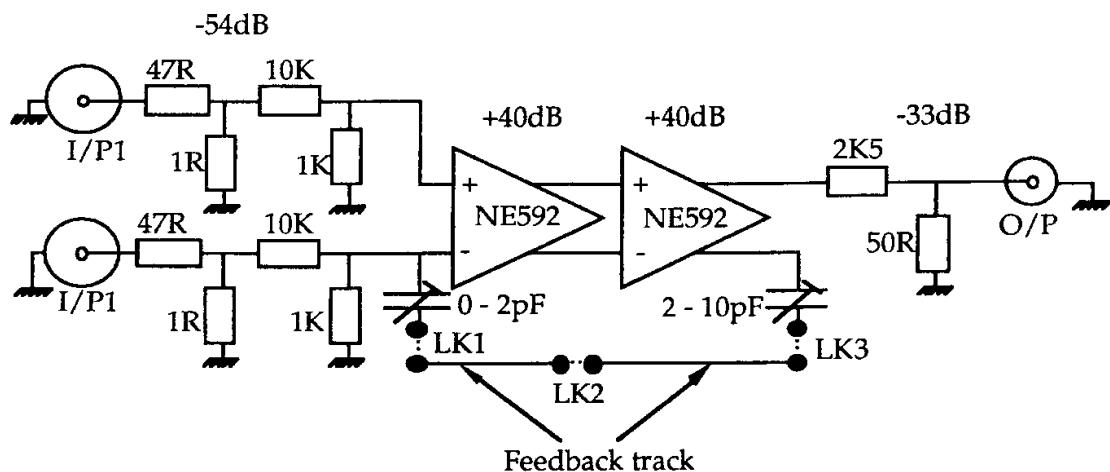

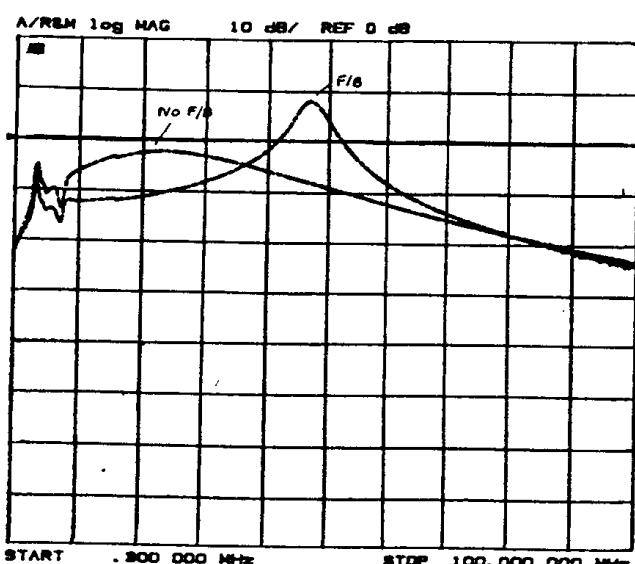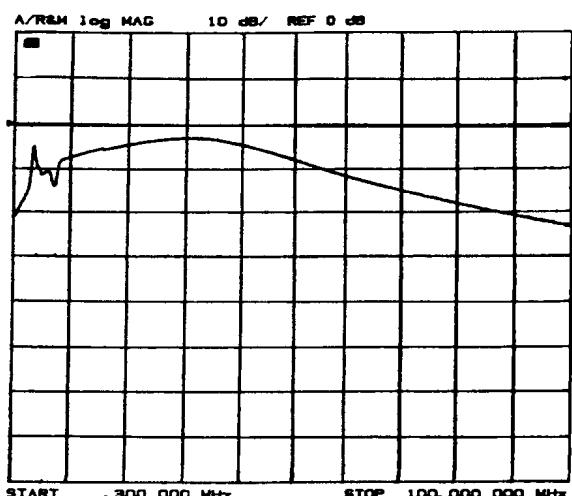Circuit de tip Amplificator Trece-Banda , de mare cistig (cu factor de amplificare de valoare ridicata)


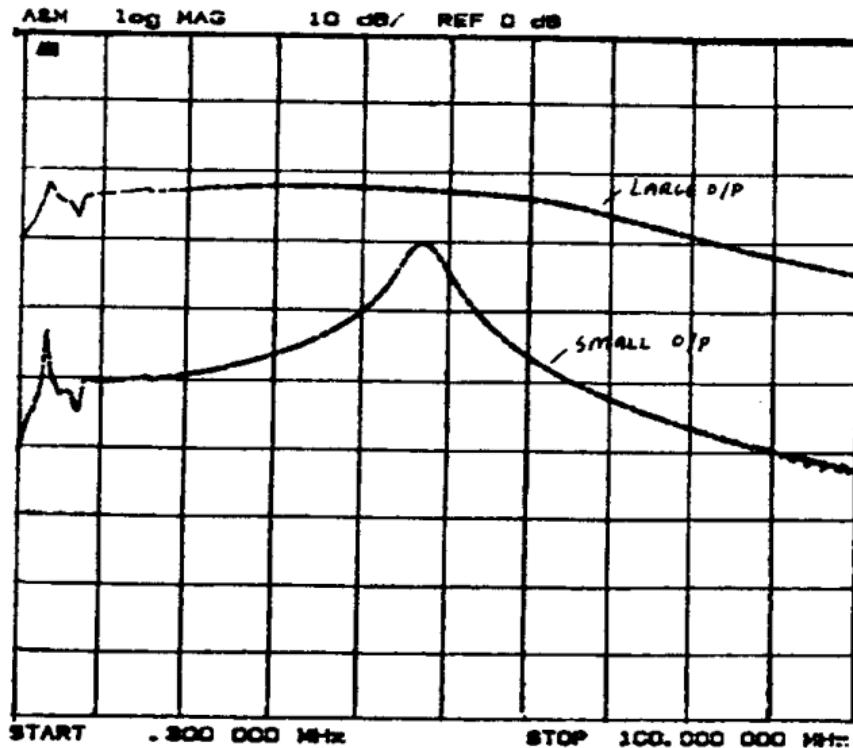
## Tehnici de Proiectare CIEM . CIEM pe o Placa de Circuit Imprimat (Printed Circuit Board - PCB) : Introducere .Mecanisme de Cuplaj .



Raspunsul amplificatorului la frecventa evidentiindu-se efectul comprimarii cistigului pentru amplitudini de intrare ridicate