

13. CUADRIPOLI ELECTRICI

13.1. CLASIFICARE

13.1.1. Cuadripoli generali

Un multipol cu patru borne de acces se numeste cuadripol general sau tetrapol. Prin urmare, un cuadripol general este o retea electrica cu patru borne de acces, ale carei laturi interioare, nu prezinta cuplaje inductive cu exteriorul. Interactiunea cuadripolului cu exteriorul, deoarece curentii si tensiunile din reteaua exterioara sunt complet determinati de structura ei si de potentialele si curentii bornelor de acces ale cuadripolului, e deci complet caracterizata de cei patru curenti primiti din exterior. Alegerea originii potentialelor fiind arbitrara, se poate alege egal cu zero potentialul unei borne; suma curentilor care intra intr-o suprafata inchisa fiind nula (teorema continuitatii curentului electric de conductie – valabila in regim cvasistationar), unul dintre cei patru curenti se poate exprima in functie de ceilalți trei. Există deci, numai sase variabile (trei potențiale și trei curenti) necesare și suficiente pentru caracterizarea functionarii unui cuadripol general în reteaua din care face parte.

In regimul permanent sinusoidal, studiat cu reprezentarea in complex, se pot alege drept variabile caracteristice curentii $\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_3$ si tensiunile $\underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_3$, (fig. 13.1) dintre aceste borne si borna a patra.

Daca se aplica anumite tensiuni la borne, curentii sunt determinati si se pot calcula tinând seama de structura interioara a cuadripolului. Se obtin astfel trei relatii:

Fig. 13.1

$$\underline{I}_1 = f_1(\underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_3), \quad \underline{I}_2 = f_2(\underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_3), \quad \underline{I}_3 = f_3(\underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_3)$$

$$\underline{I}_4 = -\underline{I}_1 - \underline{I}_2 - \underline{I}_3$$

numite ecuațiile caracteristice ale cuadripolului, care sunt necesare și suficiente pentru studiul retelei din care face parte.

Un receptor trifazat cu fir neutru, este un exemplu de cuadripol general.

Multipolii, și în particular, cuadripolii generali – se pot clasifica din mai multe puncte de vedere.


Multipolii pot fi liniari, parametrici sau neliniari, după cum parametrii elementelor de circuit ale schemelor echivalente sunt invariabili, sunt funcțiuni date de timp, sau depind de valorile curentilor și tensiunilor; la multipolii liniari se aplică teorema superpozitiei și ecuațiile caracteristice, sunt ecuații liniare.

Multipolii pot fi activi sau pasivi, după cum contin sau nu surse de energie electromagnetică.

Multipolii pot fi dissipativi sau nedispersivativi, după cum contin sau nu elemente care sunt sediul unei transformări ireversibile de energie în căldură (de exemplu prin efect Joule – Lenz).

Multiplii pot fi reciproci sau nereciproci, după cum admit sau nu proprietatea de reciprocitate; curentul \underline{I}_i care intra prin borna i când toate bornele sunt legate conductiv între ele, afara de borna j la care se aplică tensiunea $\underline{U}_j = \underline{U}$ fata de celelalte este egal cu curentul \underline{I}_j care intra prin borna j când toate bornele sunt legate conductiv între ele, afara de borna i la care se aplică tensiunea $\underline{U}_i = \underline{U}$ fata de celelalte.

Se numește poarta a unui multipol o grupare de borne de acces pentru care suma algebraică a curentilor este nula oricare ar fi potențialele bornelor multipolului. Fiecarei parti i se poate asocia în mod unic o anumita putere instantanee, definită de suma produselor dintre potențialele și curentii bornelor respective. Deoarece suma curentilor este nula, schimbarea originii potențialelor nu afectează aceasta putere. O poartă caracterizează deci, una dintre caile de transfer a energiei electomagnetică, între

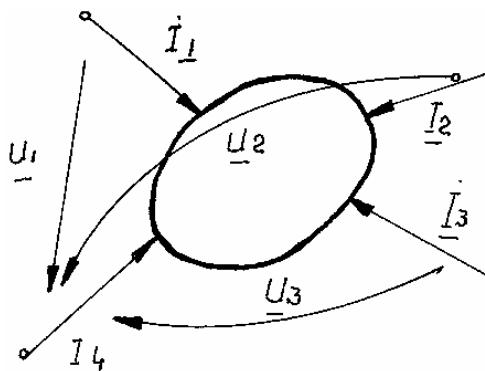


exteriorul si interiorul multipolului. In numeroase aplicatii intereseaza portile cu doua borne, având curenti egali si opusi, care pot fi porti de intrare sau de iesire.

Se numeste poarta de intrare o poarta cu doua borne (de ex. 1, 1' in fig. 13.2) la care tensiunea aplicata \underline{U}_1 si curentul \underline{I}_1 sunt asociati dupa regula de la receptoare. La o poarta de intrare, puterea complexa \underline{S}_1 calculata cu aceste marimi e o putere primita.

$$\underline{S}_1 = \underline{U}_1 \underline{I}_1^x = \underline{V}_1 \underline{I}_1^x - \underline{V}'_1 \cdot \underline{I}'_1^x = \underline{V}_1 \underline{I}_1^{(ex)*} + \underline{V}'_1 \underline{I}'_1^{(ex)*}$$

(curentii primiti din exterior fiind:

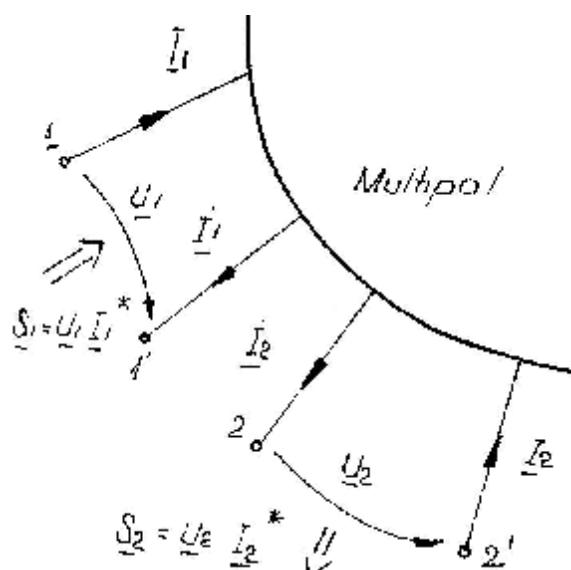

$$\underline{I}_1^{(ex)} = \underline{I}_1 \text{ si } \underline{I}'_1^{(ex)} = -\underline{I}_1 \quad (13.2)$$

Se numeste poarta de iesire o poarta cu doua borne (de ex. 2, 2' in fig. 13.2 la care tensiunea aplicata \underline{U}_2 si curentul \underline{I}_2 sunt asociati dupa regula dela generatoare. La poarta de iesire, puterea complexa \underline{S}_2 calculata cu aceste marimi este o putere cedata.

Fig. 13.2

$$\begin{aligned} \underline{S}_2 &= \underline{U}_2 \underline{I}_2^* = \underline{V}_2 \underline{I}_2^* - \underline{V}'_2 \cdot \underline{I}'_2^* = -(\underline{V}_2 \underline{I}_2^{(ex)*} + \underline{V}'_2 \underline{I}'_2^{(ex)*}) \\ &\text{(curentii primiti din exterior fiind} \\ &\underline{I}_2^{(ex)} = -\underline{I}_2 \text{ si } \underline{I}'_2^{(ex)} = \underline{I}_2) \end{aligned}$$

13.1.2. Cuadripoli diporti

Se numeste cuadripol diport sau numai cuadripol, un cuadripol general ale carui borne sunt grupate in doua parti. Prin urmare in acest sens, un cuadripol e o retea neizolata, fara cuplaje inductive cu exteriorul, cu patru borne de acces, grupate in doua perechi de borne (sau porti), având fiecare curentii egali si opusi (fig. 13.3).



Fig. 13.3

1-1' se numeste poarta de intrare cu conventia de asociere a sensurilor de la receptoare.

2-2' poarta de iesire cu conventia de asociere a sensurilor de la generatoare.

Interactiunea unui astfel de cuadripol cu exteriorul e complet caracterizata de numai patru variabile.

\underline{U}_1 - tensiunea de la intrare (tensiunea primara);

\underline{I}_1 - curentul de la intrare (curentul primar);

\underline{U}_2 - tensiunea de la iesire (tensiunea secundara);

\underline{I}_2 - curentul de la iesire (curentul secundar).